

**ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ**

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**« ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ »
5^ο ΕΞΑΜΗΝΟ**


5^η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

**ΛΙΔΑΣΚΩΝ
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ Σ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ
Επίκουρος Καθηγητής Δ.Π.Θ.**



ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ Μ/Σ

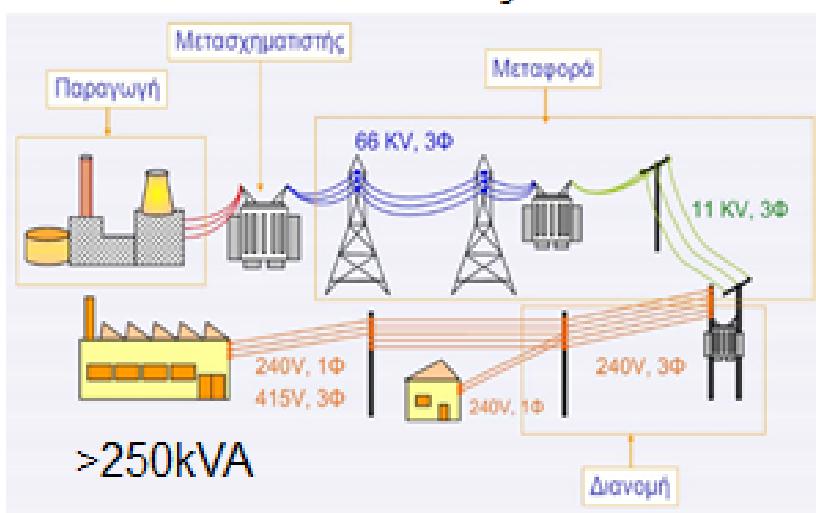- Χ.Τ. < 1.000V τάση κατανάλωσης
- Μ.Τ. 1000 μέχρι 20kV ή 22kV τάση διανομής
- Υ.Τ. 20kV έως 150kV τάση μεταφοράς
- Υ.Υ.Τ. 150kV έως 400kV τάση ανύψωσης



$$S = VI$$

$$P = I^2 R$$

ΜΣ ανύψωσης

ΜΣ υποβιβασμού


ΜΣ μονάδας

ΜΣ διανομής

ΜΣ υποσταθμού

Ελαίου

ΤΥΠΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ

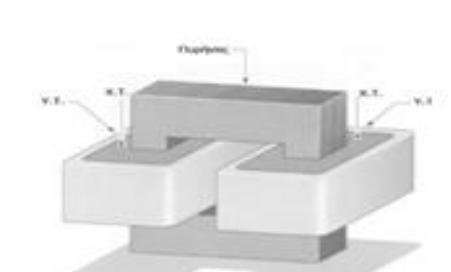


Μετασχηματιστής τύπου Πυρήνα



Μ/Σ Τάσης



Ξηρού τύπου

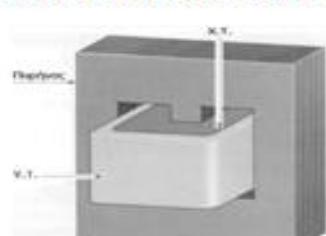

Μετασχηματιστής τύπου Μανδύα



Μ/Σ Έντασης







ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Μ/Σ ΜΤ λαδιού

- Μεταγωγέας τάσεων 15kV ή 20kV
- Μεταγωγέας λήψεων με λήψεις 0 ±2,5% ±5%
- Ηλεκτρονόμος προστασίας (ρελέ Buchholz) δύο επαφών
- Δοχείο λαδιού με δείκτη στάθμης και κρουνό εκκένωσης
- Δοχείο με αφυγραντήρα αέρος (siticagel)
- Θερμόμετρο με δείκτη και δύο επαφές (σήμανση–απόζευξη)
- Κρουνός δειγματοληψίας λαδιού και βαλβίδα εκκένωσης
- Ακροδέκτες γείωσης και μονωτήρες Μ.Τ. και Χ.Τ.
- Άγκιστρα ανύψωσης – κρίκοι και τροχοί κύλισης
- Ψυκτικά σώματα
- Ενδεικτική πινακίδα με τα ονομαστικά μεγέθη

4

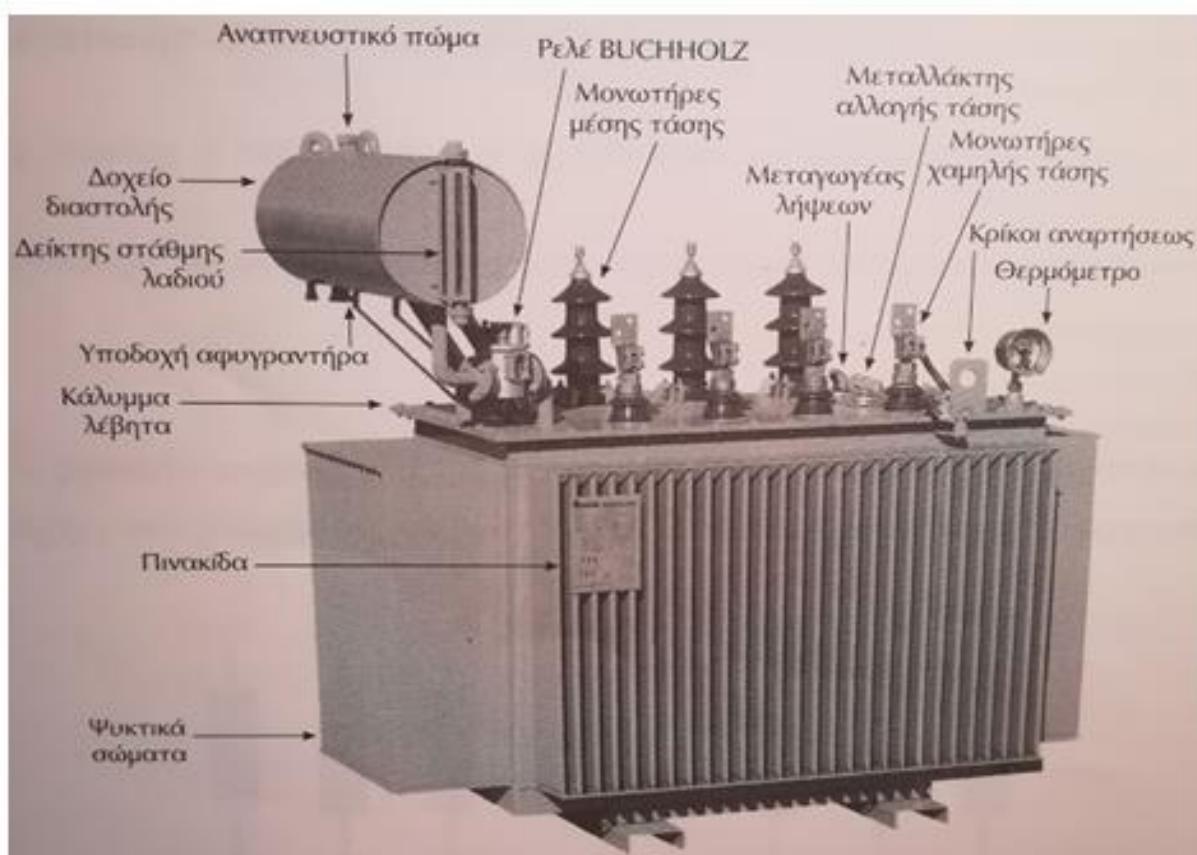

ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ

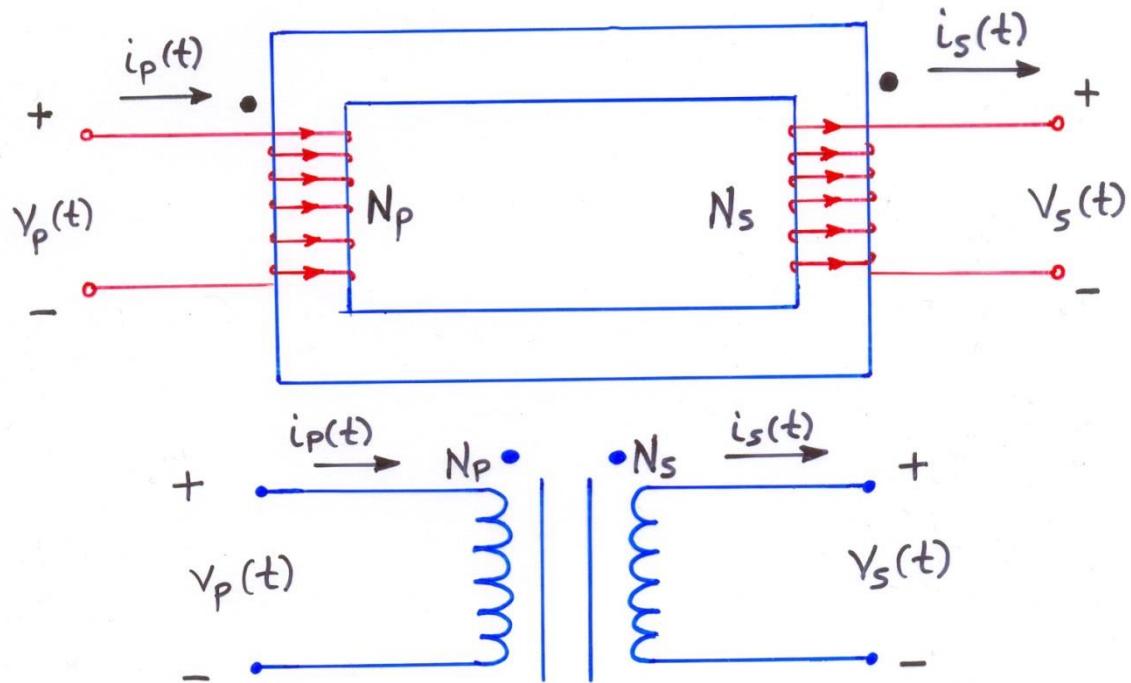

$$\frac{V_p(t)}{V_s(t)} = \frac{N_p}{N_s} = \alpha$$

όπου α : ο λόγος μετασχηματισμού

$$N_p i_p(t) = N_s i_s(t) \Rightarrow \frac{i_p(t)}{i_s(t)} = -\frac{N_s}{N_p} = -\frac{1}{\alpha}$$

ΙΣΧΥΣ ΣΤΟΥΣ ΙΔΑΝΙΚΟΥΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ

$$P_{in} = V_p I_p \cos \theta_p$$

$$P_{out} = V_s I_s \cos \theta_s$$

$$\text{Επειδή } \theta_p = \theta_s = \theta$$

$$P_{out} = V_s I_s \cos \theta = (V_p / \alpha) (\alpha I_p) \cos \theta = P_{in}$$

$$Q_{out} = V_s I_s \sin \theta = V_p I_p \sin \theta = Q_{in}$$

ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ

$$Z_L = \frac{V_L}{I_L}$$

Τιμή Σύνθετης αντίστασης δευτερεύοντος


$$Z_L = \frac{V_S}{I_S}$$

Τιμή Σύνθετης αντίστασης πρωτεύοντος

$$Z'_L = \frac{V_p}{I_p}$$

$$Z'_L = \frac{V_p}{I_p} = \frac{\alpha V_s}{I_s / \alpha} = \alpha^2 \frac{V_s}{I_s} = \alpha^2 Z_L$$

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ

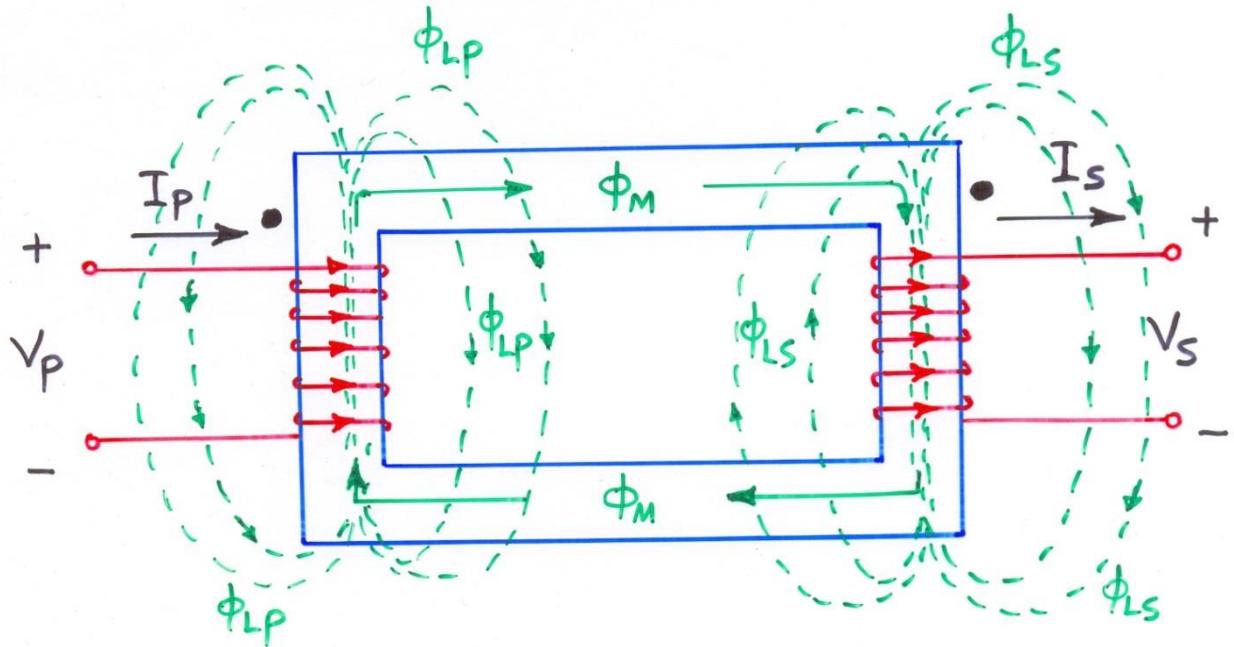

όπου

Φ_M το τμήμα της ροής που συνδέει τα δύο τυλίγματα

Φ_{LP} η ροή διαρροής του πρωτεύοντος

Φ_{LS} η ροή διαρροής του δευτερεύοντος

$$V_P(t) = N_P \frac{d\Phi_M}{dt} + N_P \frac{d\Phi_{LP}}{dt} = e_P(t) + e_{LP}(t)$$

$$V_S(t) = N_S \frac{d\Phi_M}{dt} + N_S \frac{d\Phi_{LS}}{dt} = e_S(t) + e_{LS}(t)$$

$$\Phi_M \gg \Phi_{LP}, \Phi_{LS}$$

Αν στο πρωτεύον του Μετασχηματιστή εφαρμοστεί εναλλασσόμενη τάση χωρίς να υπάρχει συνδεδεμένο φορτίο στο δευτερεύον τότε το συνολικό ρεύμα στο τύλιγμα του Μ/Σ ονομάζεται ρεύμα διέγερσης και δίνεται ως

$$\dot{i}_{ex} = \dot{i}_m + \dot{i}_{h+e}$$



όπου

| | |
|-----------------|--------------------------|
| \dot{i}_m | το ρεύμα μαγνήτισης |
| \dot{i}_{h+e} | το ρεύμα απωλειών πυρήνα |


- το ρεύμα μαγνήτισης \dot{i}_m είναι η αιτία ανάπτυξης μαγνητικής ροής στον πυρήνα του Μ/Σ και καθυστερεί σε σχέση με την κυματομορφή της τάσης κατά 90° .
- το ρεύμα απωλειών πυρήνα \dot{i}_{h+e} αντιστοιχεί στο φαινόμενο υστέρησης και στα δινορρεύματα και βρίσκεται σε φάση με την κυματομορφή της τάσης.

Γενικά η κυματομορφή του ρεύματος διέγερσης παρουσιάζεται παραμορφωμένη και με πολλές αρμονικές λόγω της μη γραμμικότητας των φαινομένων **υστέρησης** και **κορεσμού** του πυρήνα.

ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ

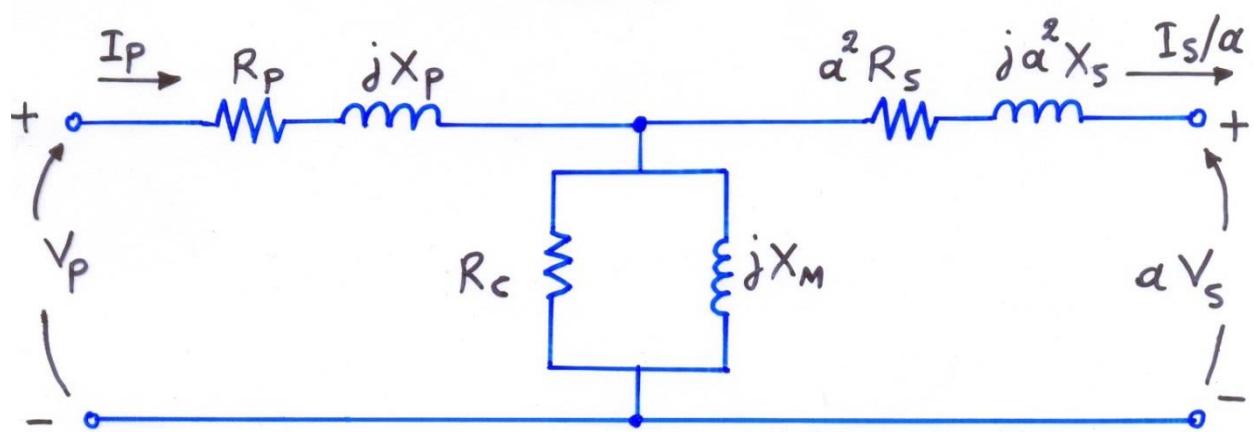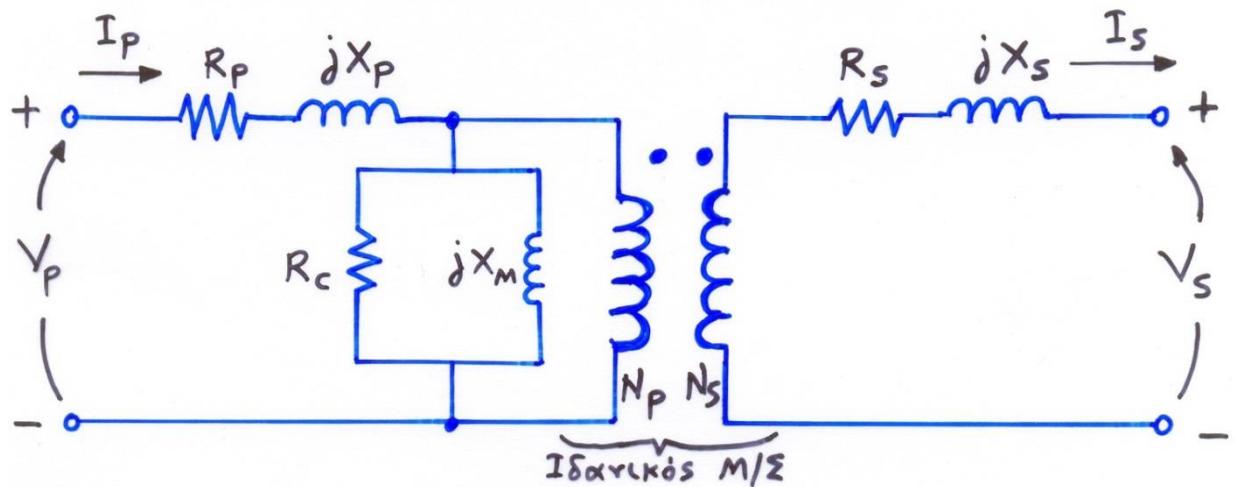


a) ανηγμένο στο πρωτεύον

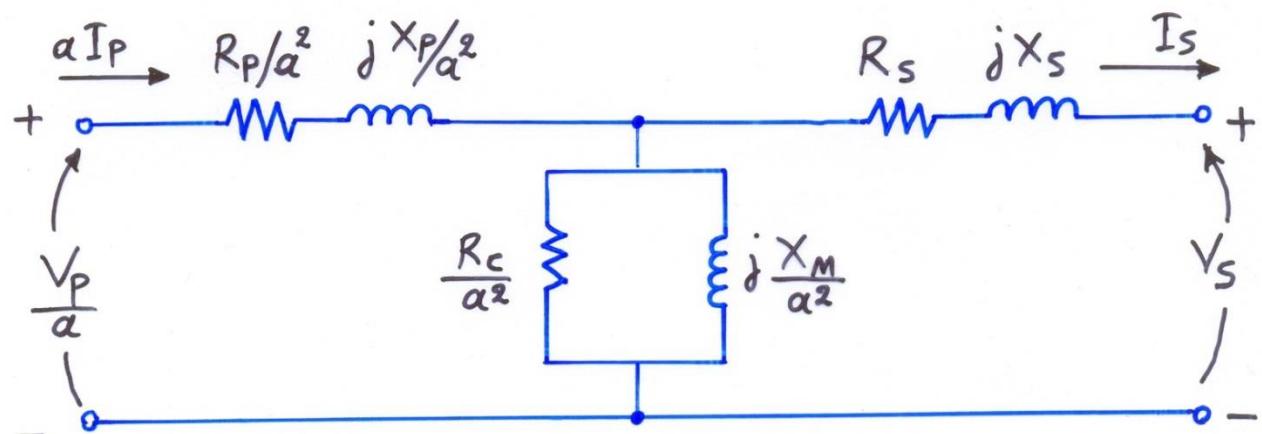


β) ανηγμένο στο δευτερεύον

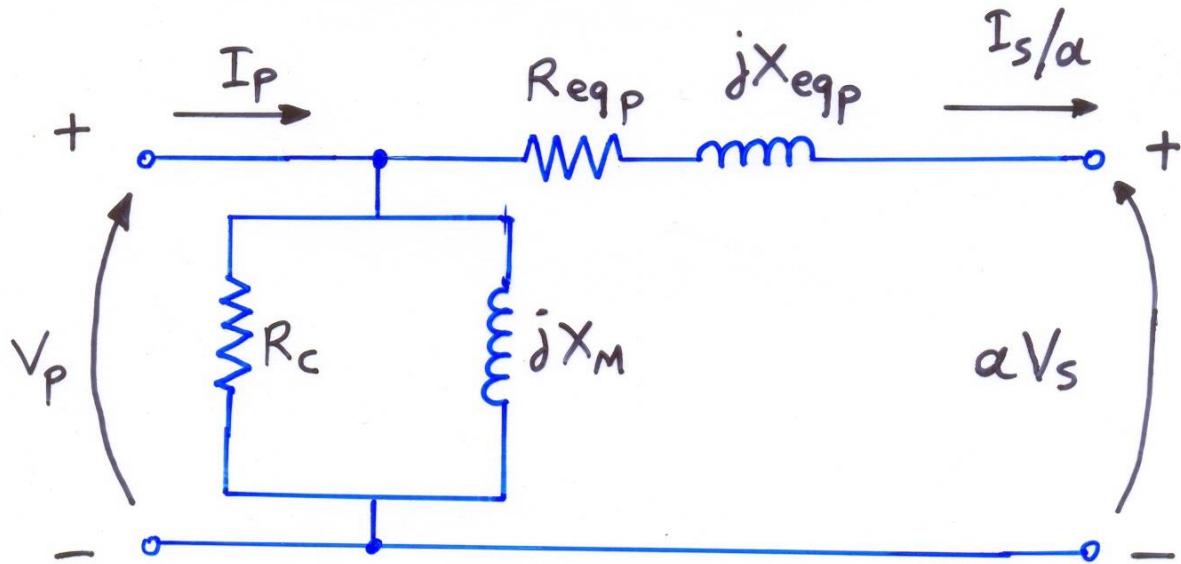ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΤΙΚΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ



$$R_{eqP} = R_p + \alpha^2 R_s \quad X_{eqP} = X_p + \alpha^2 X_s$$

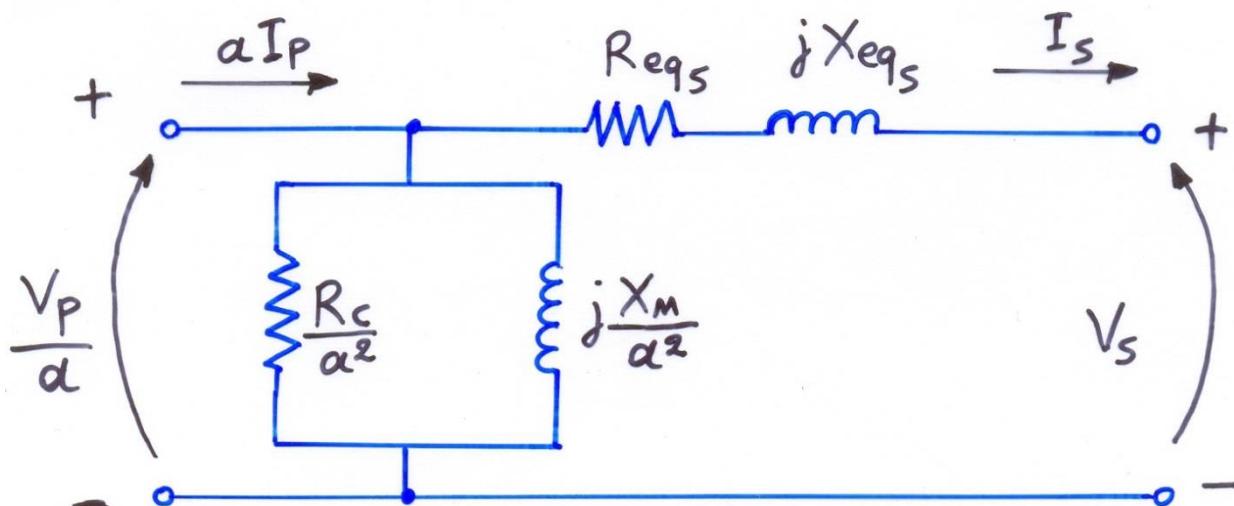a) προσεγγιστικό ισοδύναμο ανηγμένο στο πρωτεύον



$$R_{eqS} = \frac{R_p}{\alpha^2} + R_s \quad X_{eqS} = \frac{X_p}{\alpha^2} + X_s$$

β) προσεγγιστικό ισοδύναμο ανηγμένο στο δευτερεύον

ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ

$$VR = \frac{V_{S,nl} - V_{S,fl}}{V_{S,fl}} \times 100\%$$

Επειδή στη λειτουργία χωρίς φορτίο ισχύει $V_S = V_P / \alpha$

$$VR = \frac{V_P / \alpha - V_{S,fl}}{V_{S,fl}} \times 100\%$$

όπου $\frac{V_P}{\alpha} = V_S + R_{eq} I_S + j X_{eq} I_S$

και προσεγγιστικά $\frac{V_P}{\alpha} = V_S + R_{eq} I_S \cos \theta + X_{eq} I_S \sin \theta$

ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ

Συντελεστής απόδοσης

$$n = \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100\% \quad \text{ή} \quad n = \frac{P_{out}}{P_{out} + P_{loss}} \times 100\%$$


$$P_{out} = V_S I_S \cos \theta_S$$

Απώλειες = Απώλειες χαλκού ($I^2 R$) + Απώλειες πυρήνα


$$n = \frac{V_S I_S \cos \theta}{P_{Cu} + P_{core} + V_S I_S \cos \theta} \times 100\%$$

ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ


α) Με καθαρά ωμικό φορτίο .

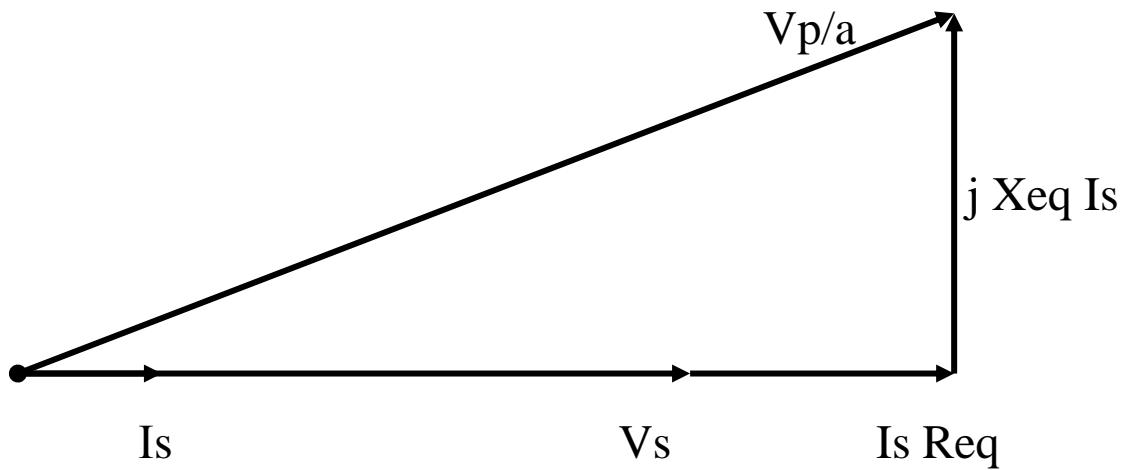

β) Με επαγωγικό φορτίο .

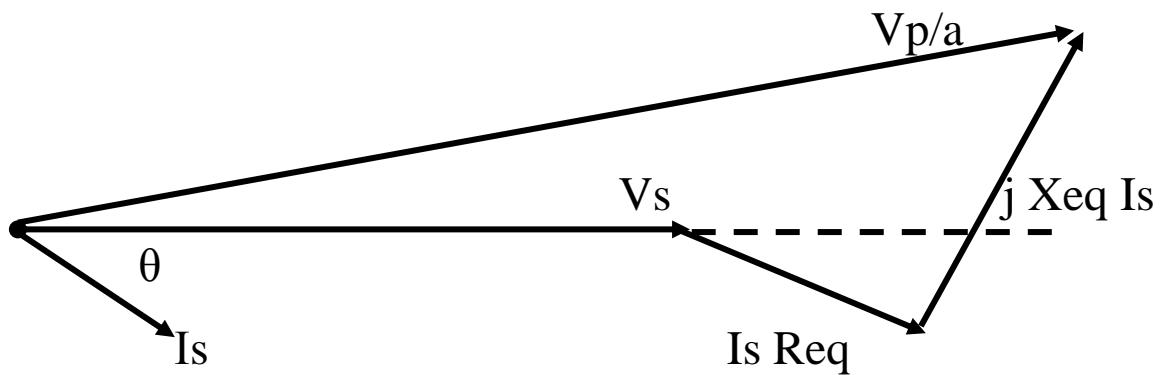

γ) Με χωρητικό φορτίο .

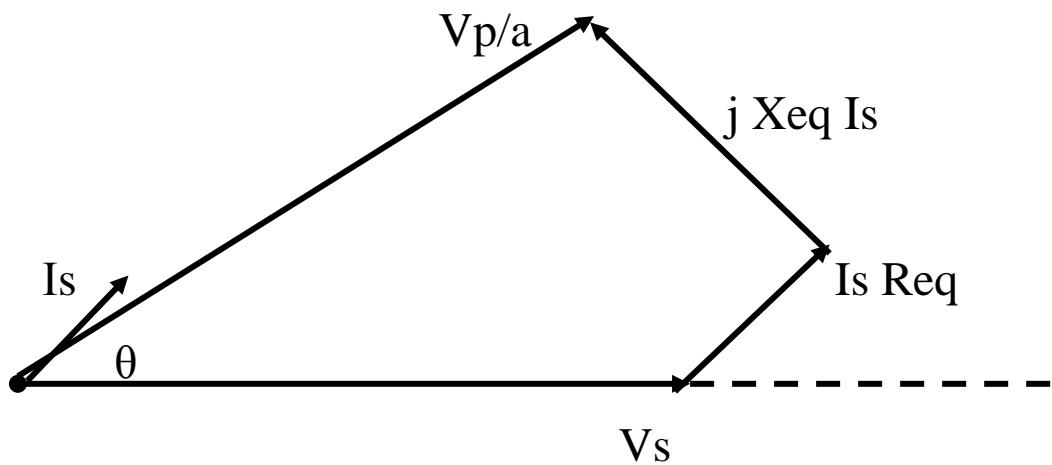

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ

Α. ΠΕΙΡΑΜΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ

$$Y_E = G_C - jB_M = \frac{1}{R_C} - j \frac{1}{X_M}$$

$$| Y_E | = \frac{I_{OC}}{V_{OC}}$$

$$PF = \cos \theta = \frac{P_{OC}}{V_{OC} I_{OC}} \quad \theta = \cos^{-1} \frac{P_{OC}}{V_{OC} I_{OC}}$$

$$Y_E = \frac{I_{OC}}{V_{OC}} \angle -\theta = \frac{I_{OC}}{V_{OC}} \angle -\cos^{-1} \frac{P_{OC}}{V_{OC} I_{OC}}$$

Β. ΠΕΙΡΑΜΑ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΣΗΣ

$$| Z_{SE} | = \frac{V_{SC}}{I_{SC}}$$

$$PF = \cos \theta = \frac{P_{SC}}{V_{SC} I_{SC}} \quad \theta = \cos^{-1} \frac{P_{SC}}{V_{SC} I_{SC}}$$

$$Z_{SE} = \frac{V_{SC} \angle 0^\circ}{I_{SC} \angle -\theta} = \frac{V_{SC}}{I_{SC}} \angle \theta = \frac{V_{SC}}{I_{SC}} \angle \cos^{-1} \frac{P_{SC}}{V_{SC} I_{SC}}$$

$$Z_{SE} = R_{eq} + jX_{eq} = (R_p + \alpha^2 R_s) + j(X_p + \alpha^2 X_s)$$